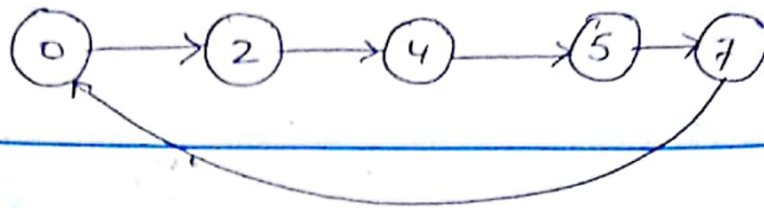


State Diagram



Q #1:

Present State			Next State			Flip-flop / ps		
A(t)	B(t)	C(t)	A(t+1)	B(t+1)	C(t+1)	D _A	D _B	D _C
0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	X	X	X	X	X	X
0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	X	X	X	X	X	X
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	X	X	X	X	X	X
1	1	1	X	X	X	X	X	X

$$D_A = \sum m(2, 4, 5) + \sum d(1, 3, 6)$$

$$D_B = \sum m(0, 5) + \sum d(1, 3, 6)$$

$$D_C = \sum m(4, 5) + \sum d(1, 3, 6)$$

A \ BC	00	01	11	10
0		X	X	1
1	1	1		X


A \ BC	00	01	11	10
0	1	X	X	
1		1		X

A \ BC	00	01	11	10
0		X	X	
1	1	1		X

$$D_A = A\bar{B} + B\bar{C}$$

$$D_B = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}C$$

$$D_C = A\bar{B}$$

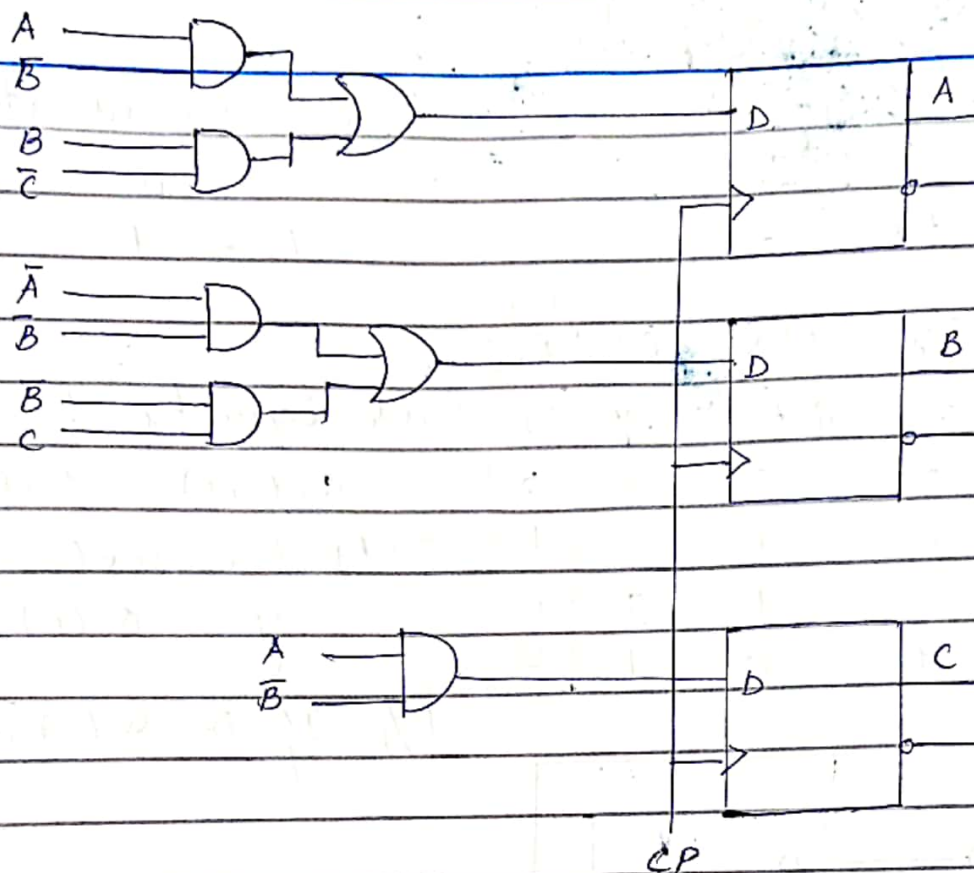

Q. # 2: FFS input equations:


$$D_1 = Q_1(t+1) = Q_1x + Q_2'x$$

$$D_2 = Q_2(t+1) = Q_1'Q_2'x$$


Output equation: $z = Q_1x$

State table:

P.S.	x	N.S.	z
$Q_2 Q_1$		$Q_2^+ Q_1^+$	
0 0	0	0 0	0
0 0	1	1 1	0
0 1	0	0 0	0
0 1	1	0 1	1
1 0	0	0 0	0
1 0	1	0 0	0
1 1	0	0 0	0
1 1	1	0 1	1

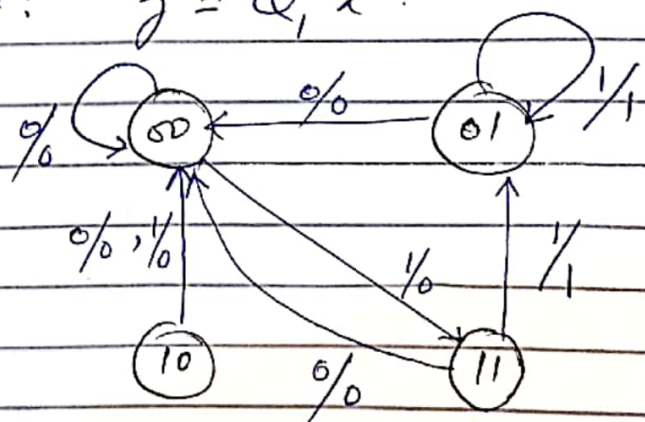

Q. #3 :

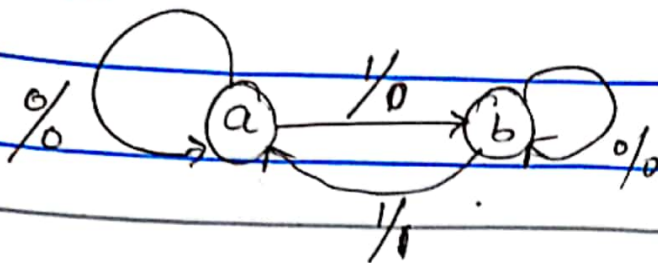

State Assignments

$a \rightarrow 0$

$b \rightarrow 1$

State Table

P.S.	I/p	N.S.	O/p	F/F
$Q(t)$	x	$Q(t+1)$	y	D
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0


State Equation :

$$Q(t+1) = Q(t) \oplus x$$


Output Equation

$$y = Q(t) \cdot x$$

$$F/F \text{ I/p } D = Q(t) \oplus x$$

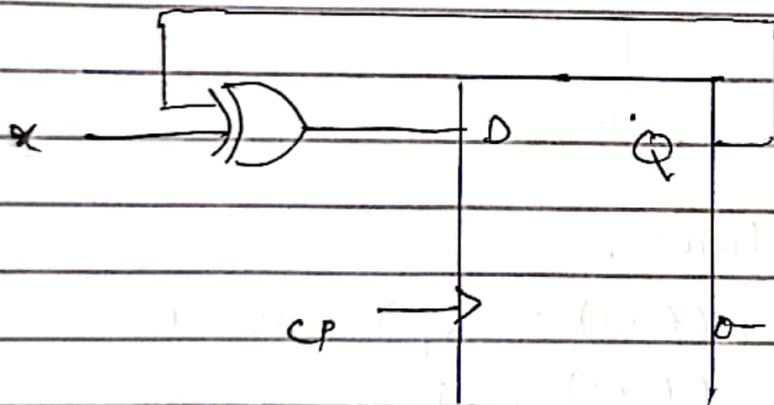

Q. # 4

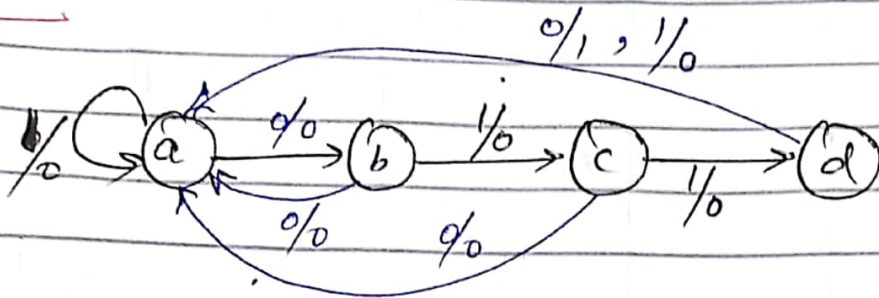

State
Diagram of
Sequence
Recognizer

State Assignments:

a — 00

b — 01

c — 10

d — 11

State table

P.S.	I/p	N.S.	O/p	F/F	I/ps
A B	z	A(t+1) B(t+1)	y	D _A	D _B
0 0	0	0 0	0	0	0
0 0	1	0 0	0	0	0
0 1	0	0 0	0	0	0
0 1	1	1 0	0	1	0
1 0	0	0 0	0	0	0
1 0	1	1 1	0	1	1
1 1	0	0 0	1	0	0
1 1	1	0 0	0	0	0

$$D_A = A'Bx + AB'x$$

$$= (A \oplus B)x$$

$$D_B = A'B'x' + AB'x$$

$$= (A \oplus x)' \cdot B'$$

$$y = ABx'$$

