

Assignment - 3

- Umamah Hussain


21L-1858

Q. 3-32

BSCS-2A

a) 3 to 8 line decoder

X_2	X_1	X_0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	x	x	x	x	x	x	x

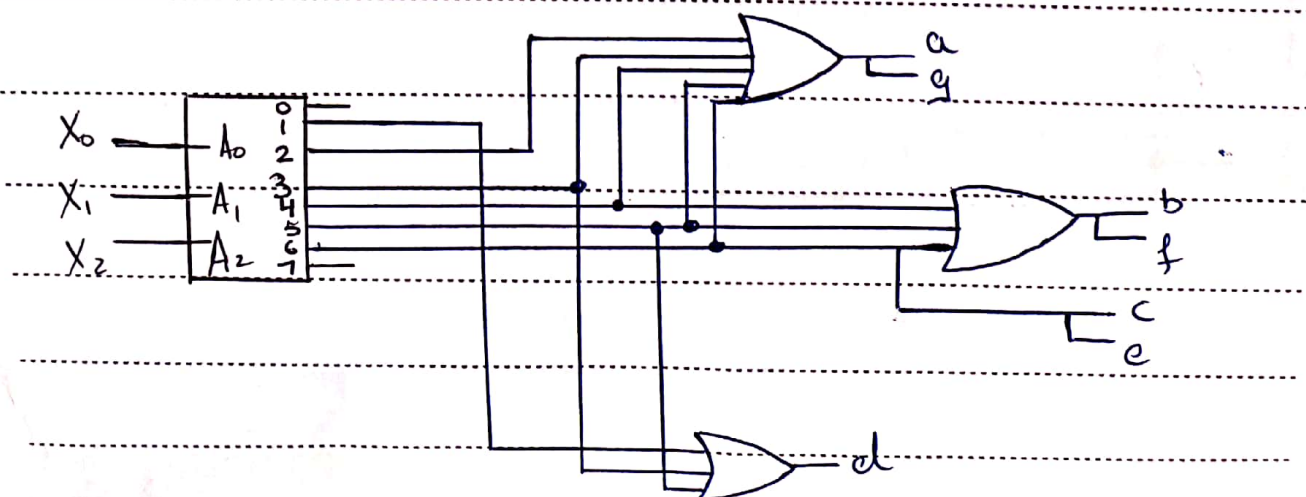

b.) $A = \{d\}$; $B = \{a, g\}$; $C = \{c, e\}$ 3-
 $D = \{b, f\}$

A	X_0	B	X_0	C	X_0
d	1	d			
	1	1	1		
	d	1	d	1	d
	1	1	1		

$$A = X_0$$

$$B = X_1 + X_2$$

$$C = X_1 X_2$$

D	X_0
d	
1	d
1	1

$$D = X_2$$

Gate input cost:


$$b = 4$$

$$a = 27 + 11 = 38$$


1E-8-0



Q-3-31

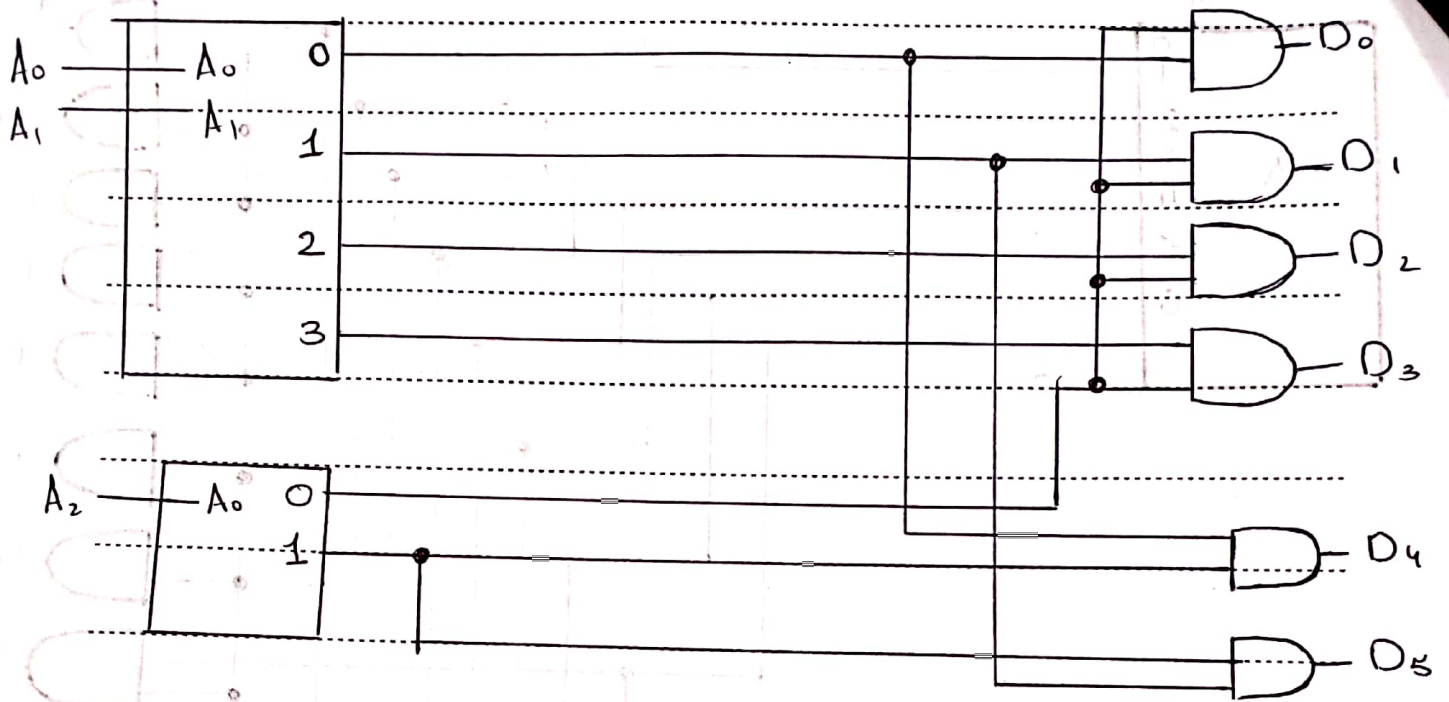


Q-3-33

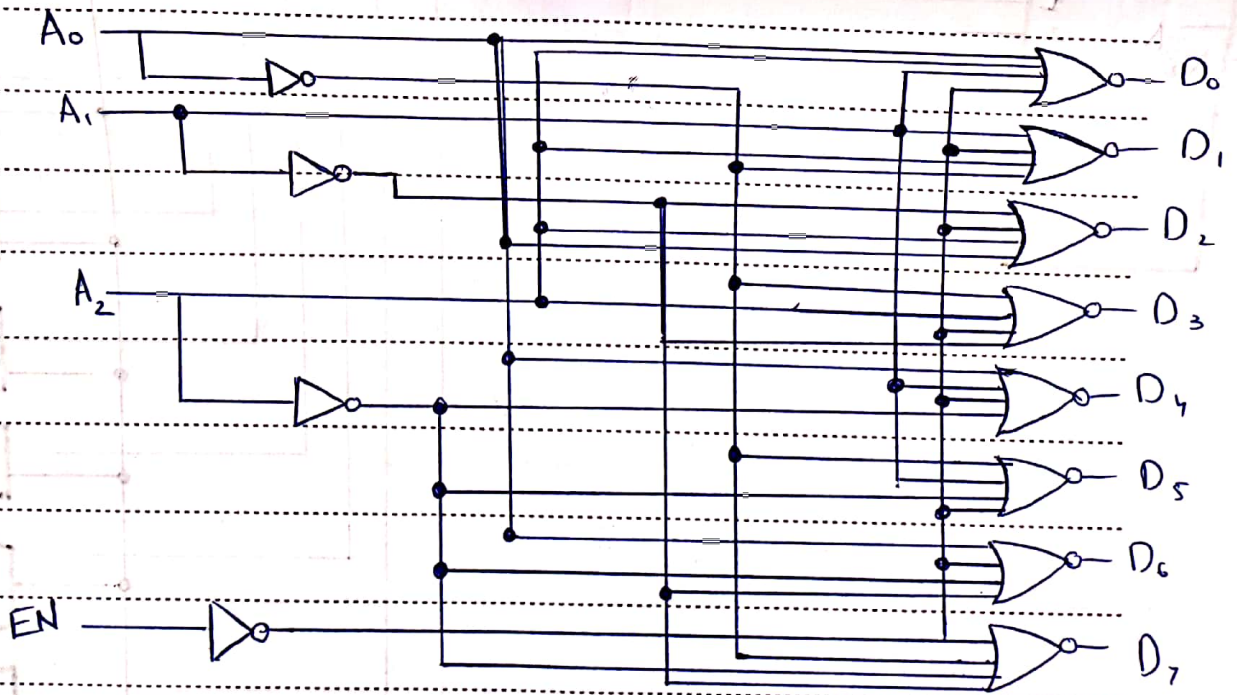



Q-3-35

D_3	D_2	D_1	D_0	A_1	A_0	V	
0	0	0	0	x	x	0	
x	x	x	1	0	0	1	$V = D_0 + D_1 + D_2 + D_3$
x	x	1	0	0	1	1	$A_0 = \overline{D_0}(D_1 + \overline{D_2})$
x	1	0	0	1	0	1	$A_1 = \overline{D_0} \overline{D_1}$
1	0	0	0	1	1	1	


A_1	D_0	D_1	D_2	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
x				x			1	
1							1	
1							1	
1				1			1	

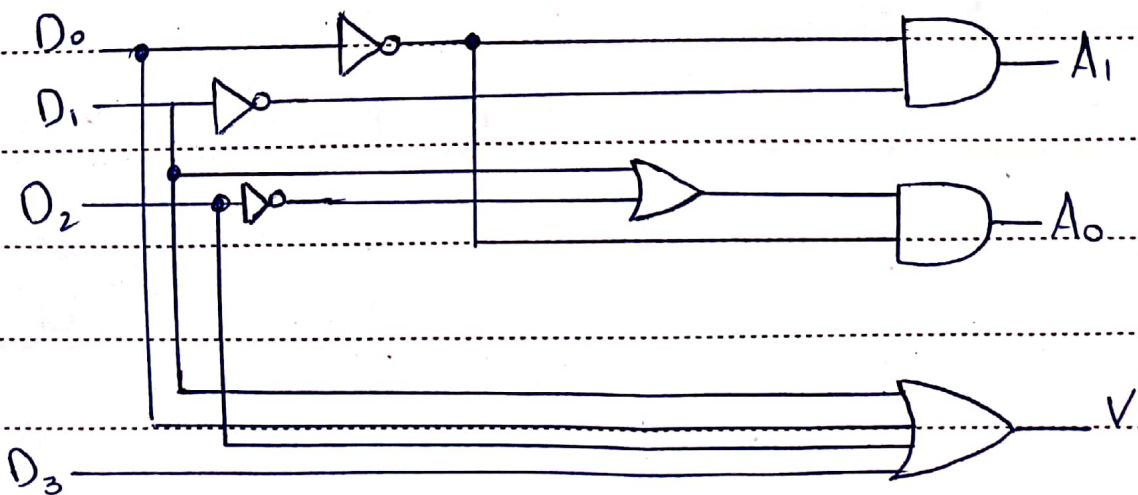

Q-3-37

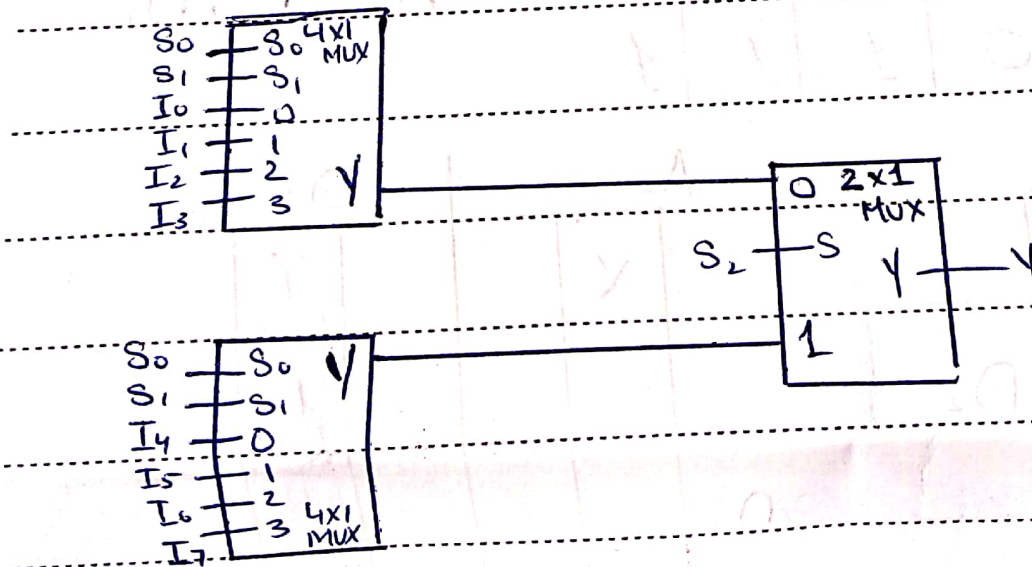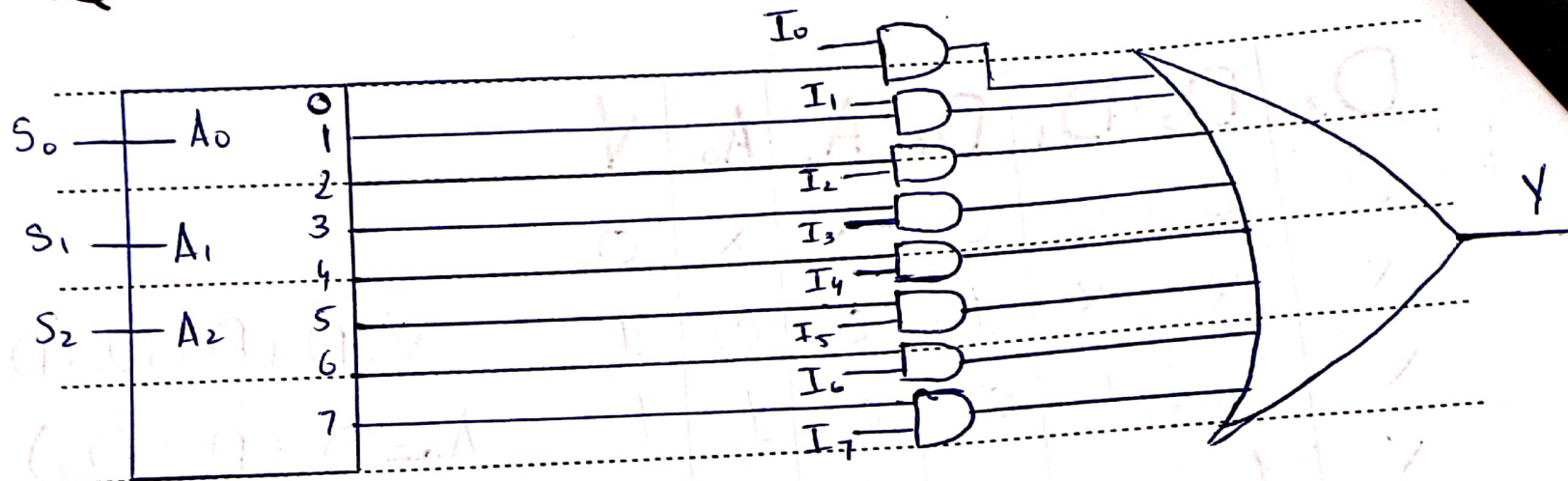


Q-3-38

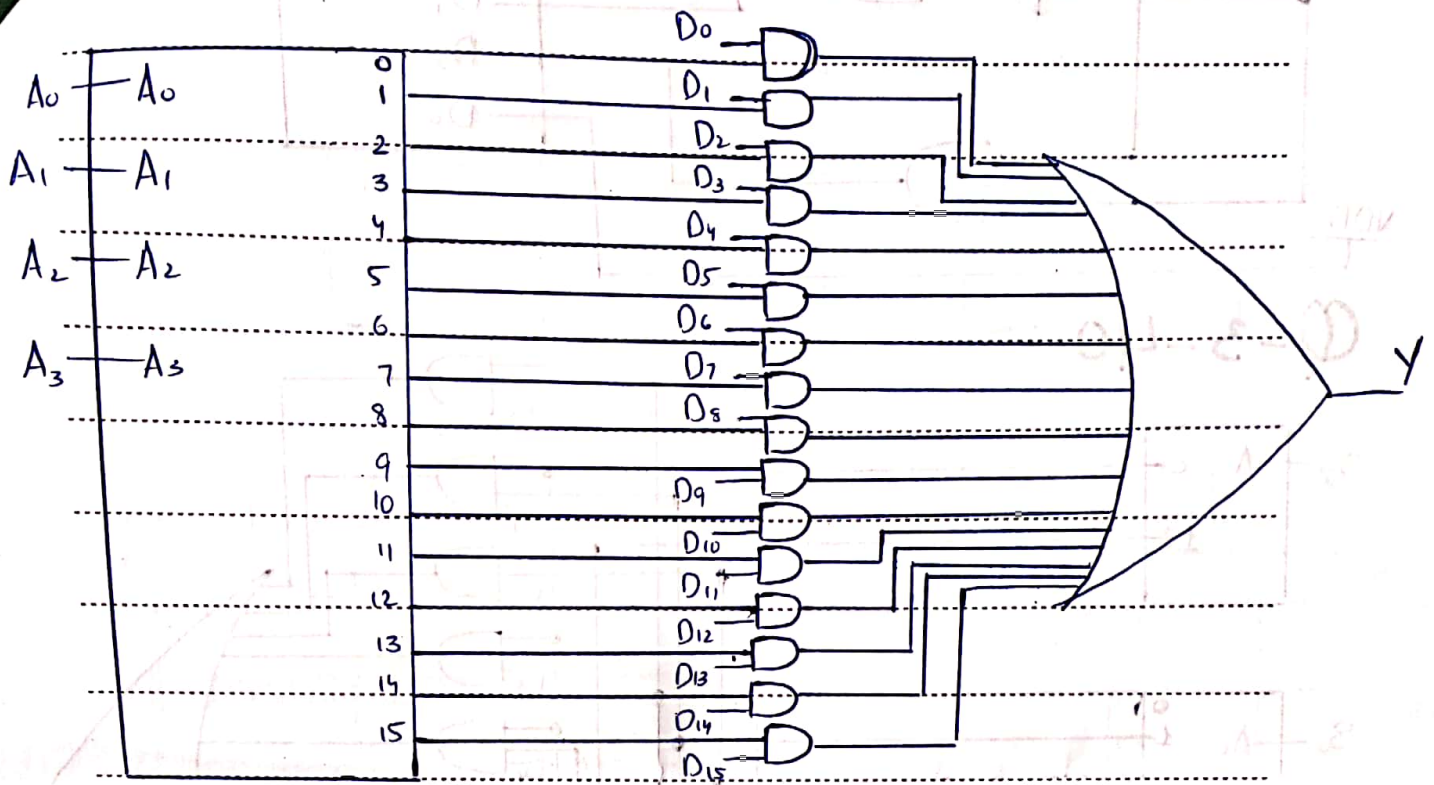


Q-3-47

A	B	C	D	F	
1	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	$F=CD$
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	
1	1	0	1	1	$F=1$
1	1	1	0	1	
1	1	1	1	1	
0	1	0	0	1	
0	1	0	1	0	$F=\bar{C}\bar{D}$
0	1	1	0	0	
0	1	1	1	0	

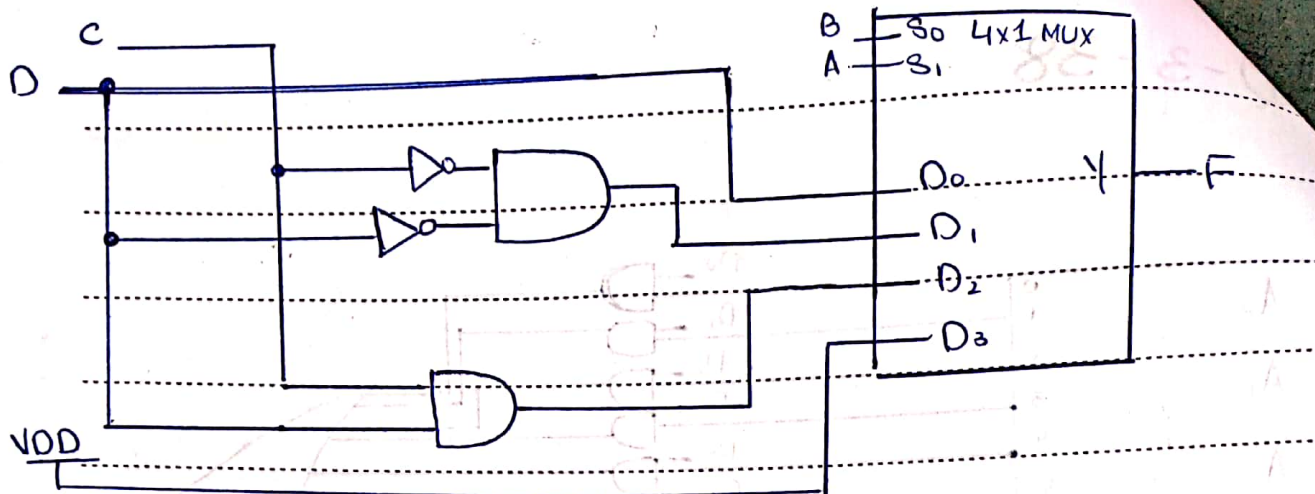

Q-3-40

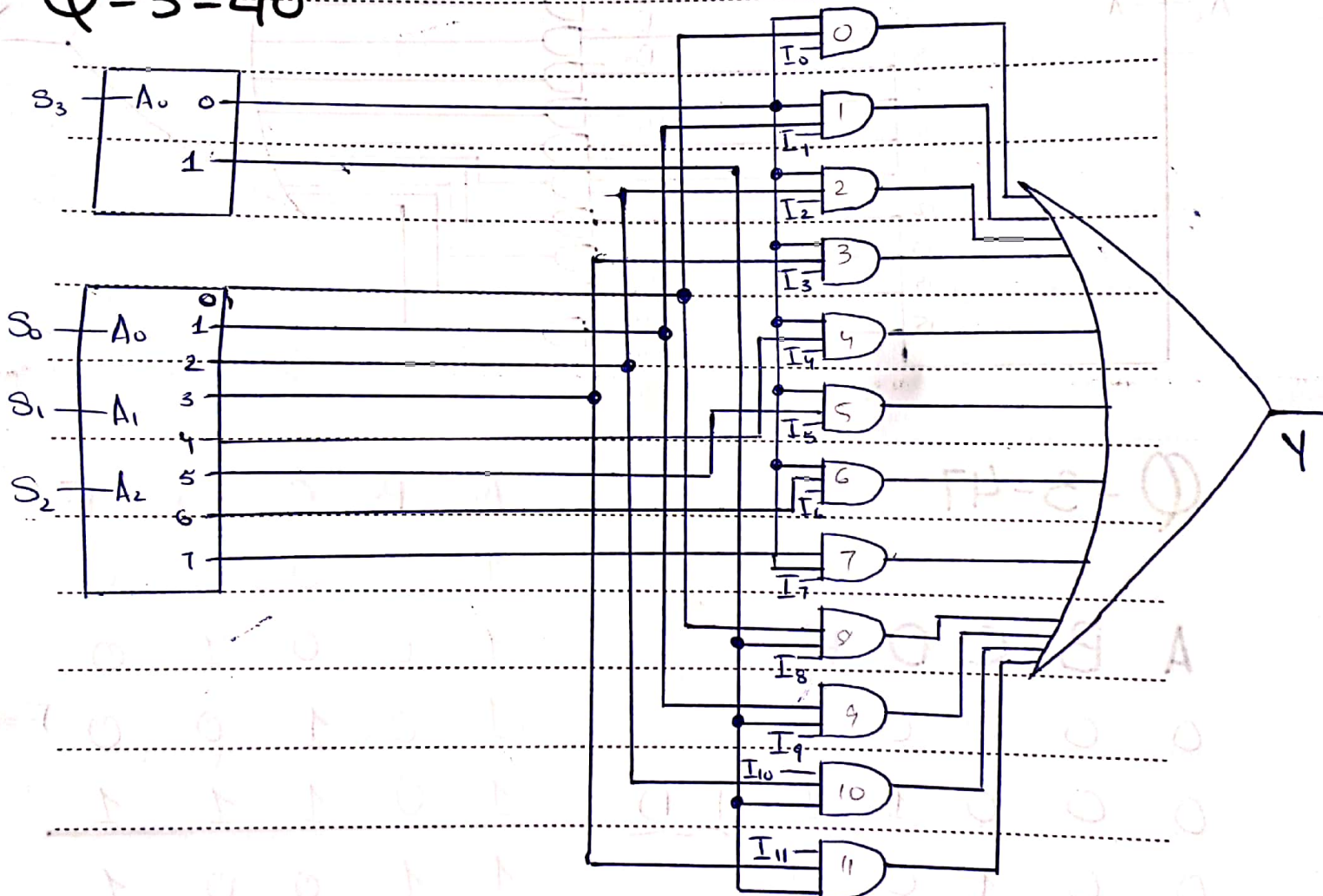

Q-3-59

